



**TSDS 02do**

**Materia: Electrónica y Sistemas Digitales**

**Profesor: Ing. Darwin Chamba**


**Estudiante: Jefferson Moreira**

**Carrera: Tecnología Superior en Desarrollo de Software**

## Circuitos Combinacionales


### Compuerta AND

OR (Compuerta OR de 2 entradas): 7432

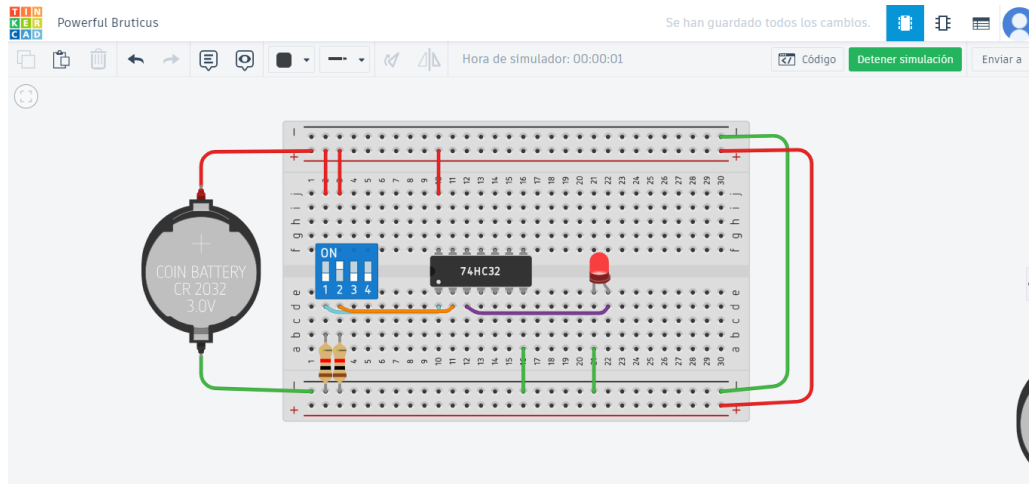

### Compuerta OR

NOT (Inversor): 7404

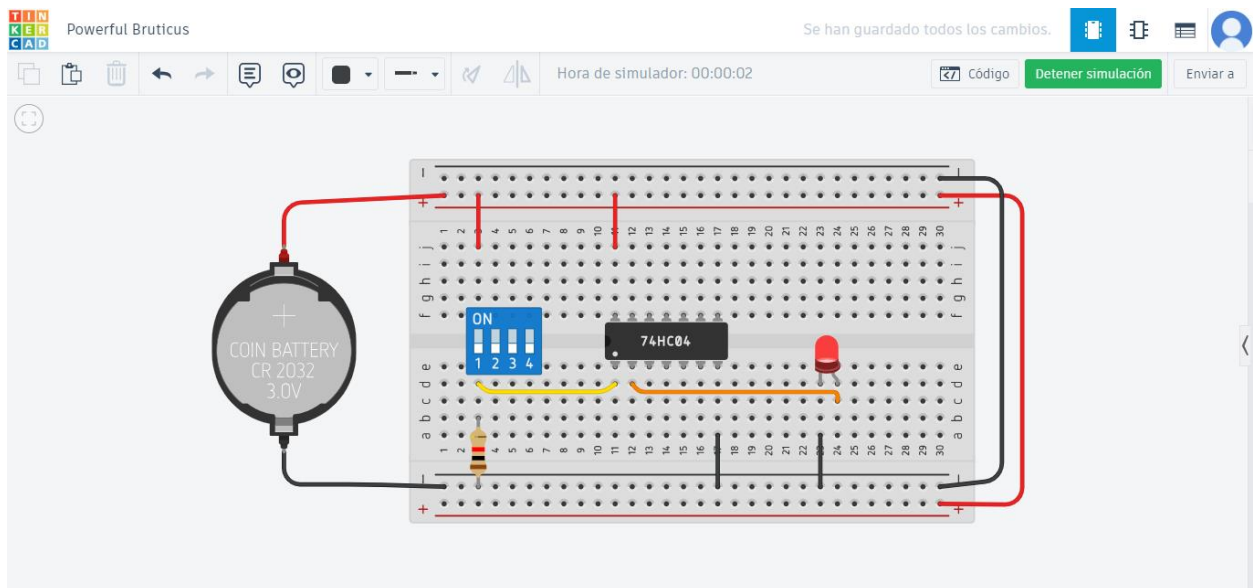



## Compuerta NOT

AND (Compuerta AND de 2 entradas): 7408

